

Maulana Azad National Urdu University

B.Tech, I Semester Examination, February 2022

Paper : BTCS101EST : Basic Electrical Engineering

پرچہ : پیسک الکٹریکل انجینئرنگ

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات دھنیوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 80 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔ (8 x 5 = 40 Marks)

2. حصہ دوم میں 05 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب تقریباً ڈھانی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (10x3 = 30 Marks)

حصہ اول

کو استعمال کرتے ہوئے Current کو معلوم کرے۔ Thevenin's Theorem

-1

کے درمیان ہے جیسا کہ خاکہ (Fig. 1) میں بتایا گیا ہے؟

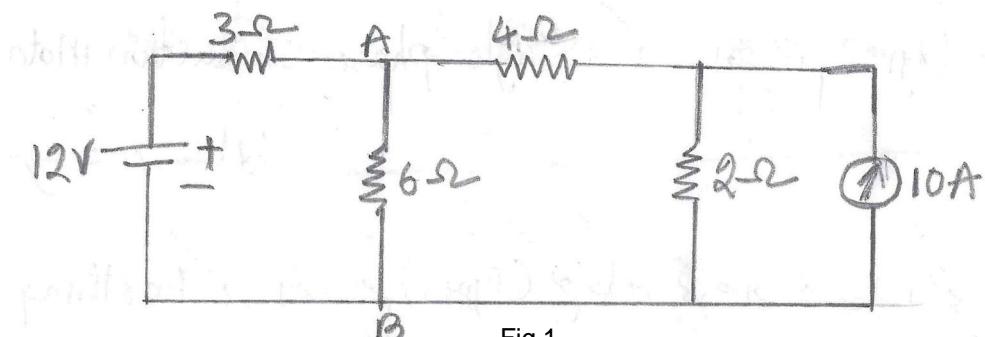


Fig.1

ایک $50\mu F$ کا Capacitor کیا گیا ہے اور اس کے پاس 20Ω اور Resistor کا Parallel Connect کے Coil کیا گیا ہے اور اس کے پاس $200V$ کا Inductance 0.05Ω کا 50Hz فراہم کریں گے تو درج ذیل معلوم کیجیے۔

-2

Power Consumed (iii)

Power Factor (ii)

The Line Current (i)

Load کے پاس Full Load Copper Loss کا 850W ہے اور Ironloss Transformer 40KVA ہے۔ اگر

-3

0.8 Power Factor کا ہے۔ تب مندرجہ ذیل معلوم کریں۔

Full Load Efficiency (a)

The KVA load at which maximum efficiency occurs (b)

The Maximum Efficiency (c)

کے اقسام (Type) کو خاکے کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں۔	Single Phase Induction Motor	-4
کے اقسام (Types) کو خاک کی مدد سے واضح بیان کریں۔	Earthing	-5
کو خاک کی مدد سے تفصیل سے بیان کریں۔	Voltages and Current Sources	-6
کو خاک کے ساتھ Drive (Drive) کریں۔	Current Expression کی	-7
کو خاک کے ساتھ R-C Series Circuit کو واضح کرے۔	Magnetic Materials	-8
کو شروع کرنے کے طریقے (Methods of Starting) کو خاک Three Phase Induction Motors	-9	
کی مدد سے سمجھائیں۔	(Diagram)	
کے اقسام کی تفصیل سے وضاحت کرے۔	Batteries	-10

حصہ دوم

- کو خاک کے ساتھ بیان کرے۔ Superposition Theorem (a) -11
 (b) درج ذیل خاکہ (Fig. 2) میں 10Ω Resistor کا استعمال کر کے Norton Theorem کو معلوم کیجیے۔

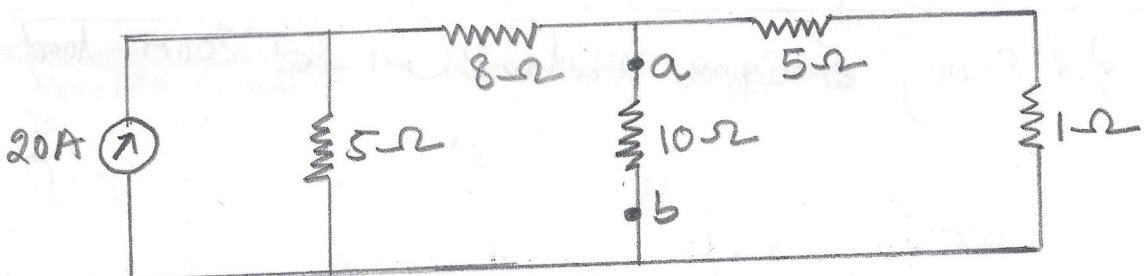


Fig. 2

- کوڈ رائیو (Drive) R.M.S (a) -12
 ایک Coil جس کے پاس 10Ω Resistor کا Connected Series Inductance 50mH اور 10Ω Resistor میں جو ہے۔ (b)
 کے ساتھ جس کے پاس 200μF Inductance کا 0.2H, Resistor کا 20Ω اور R-L-C Series Circuit فراہم Supply 50Hz کا 230V کا Total Series Combination کے Capacitor ہو رہی ہے۔ معلوم کرے۔

The Current Drawn (i)

Voltage Across Coil R-L-C (ii)

Power Factor (iii)

پنکے کے ساتھ مختصر نوٹ لکھیے۔

Core Shell Transformer اور 75V Auto Transformer کا Secondary Voltage 230v Primary, Voltage ہے۔ ایک 200A Load Current کے الگ الگ حصوں (Different Path) میں معلوم کرے۔ جب Currents کے ساتھ کوئی معلوم کرے۔

(a) -13
 (b)

Speed Control of Induction Motor کو خاکہ کے ساتھ تفصیل سے بیان کرے۔

ایک 50Hz System کو Three Phase Induction Motor کیا گیا ہے۔ 4 Pole کے لیے اور جو فراہم (Supplied) ہو رہا ہے تو درج ذیل معلوم کریں۔

The Synchronous Speed (i)
 The Speed of the rotor when the slip is 4% (ii)

(a) -14
 (b)

Earth Leakage Circuit Breaker کو خاکہ کے ساتھ بیان کریں۔

MCCB کو خاکہ کے ساتھ بیان کریں۔

(a) -15
 (b)

☆☆☆