

پرچہ: الیکٹریکل سرکیوٹ اور نیٹ ورک اسکلز

کل نمبرات : 70

وقت: 3 گھنٹے

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔
(10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دوسو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 06 نمبرات مختص ہیں۔
(5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔
(3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال (1)

Current اور Resistance کی تعریف کیجیے۔ (i)

Node اور loop سے کیا مراد ہے؟ (ii)

حسب ذیل کے علمتی نشان (Symbols) بنائیے۔ (iii)

Galvanometre (b) Capacitor (a)

Kirchoff کے دوسرے کلیے کو بیان کیجیے۔ (iv)

اسے سی میں تعدد (frequency) کے لیے ضابطہ لکھیں۔ (v)

Three phase alternator میں کن ہی دو کلکس (coils) کے بیچ زاویہ (phase angle) ہوتا ہے۔ (vi)

استار کنکشن میں فیس ولٹیج کی تعریف کیجیے۔ (vii)

Transformer میں پرائزیری کاٹ کے ولٹیج کے لیے ضابطہ لکھیں۔ (viii)

Electromagnetic Effect کو استعمال کرنے والے برقی آلات کی مثالیں دیجیے۔ (ix)

برقی پرولکشن میں ADS کا fullform لکھیں۔ (x)

حصہ دوم

اوسم لاء (Ohm's law) کو بیان کیجیے اور ایک سرکیوٹ میں دو لٹن ڈوانڈ رول (Voltage Divider Rule) پر بحث کیجیے۔ (2)

اے سی (A.C.) سے کیا مراد ہے اور wave form کی تعریف کریں اور خاک کے ذریعہ مختلف wave forms کو بتائیے۔ (3)

- سے کیا مراد ہے اور دو پول والے تھری فیس آلتینیٹر (3-Phase alternator) کی کارکردگی کو خاکے کے ذریعہ سمجھائیں۔ Alternator (4)
- کی تعریف کیجئے اور فیس نمبر مگ پرنوت لکھیں۔ Phase sequencing (5)
- برقی پروٹشن میں استعمال ہونے والے فوز (Fuse) اور سرکیوٹ بریکر (Circuit breaker) میں امتیاز کیجئے۔ (6)
- کیا ہوتے ہیں؟ Electrical measuring equipments (7)
- اور Digital Analogue انسلومنٹس پر بحث کریں۔ گھر پلو استعمال میں آنے والی ٹیوب لائٹ (Tubelight) کی والرگ کو منظر سمجھائیں۔ (8)
- کے Electrical measuring equipments سسٹم پر بحث کریں۔ deflecting controlling (9)

حصہ سوم

- تین فیس (Three phases) کو جڑنے والے اسٹار یا ڈلٹا کنکشن پر بحث کریں۔ (10)
- وولٹیج (e.m.f) اور IR ڈریپ کی سائنس کیسے طنے کریں گے اور کسی سرکیوٹ کو ABCDA کی مدد سے سمجھائیں۔ (11)
- ایک جزیٹر (Generator) کی کارکردگی پر بحث کیجئے۔ DC Generators کے اقسام بتائیں۔ (12)
- ٹرانسفارمر (Transformer) کی کارکردگی کو سمجھائیں۔ Ideal Transformer سے کیا مراد ہے۔ (13)
- اور Synchronous Induction جزیٹر پر تفصیل سے بحث کریں۔ (14)

☆☆☆