

ہدایات:

یہ پرچمی سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد مثلاً رہے ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں (10) لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں ہر سوال کا جواب لازمی ہے ہر سوال کے لیے (1) نمبر مختص ہے۔ ($10 \times 1 = 10$ Marks)

2. حصہ دوم میں (7) سوالات ہیں، اس میں سے طلب علم کو کوئی (4) سوالوں کے جواب دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریباً 5 سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے (5) نمبرات مختص ہیں۔ ($4 \times 5 = 20$ Marks)

3. حصہ سوم میں (5) سوالات ہیں۔ اس میں سے طلب علم کو کوئی (3) سوالوں کے جواب دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے (10) نمبرات مختص ہیں۔ ($3 \times 10 = 30$ Marks)

حصہ-اول

سوال 1

جسے symbol کا آریئے۔ i

Circuit diagram کا آریئے۔ ii

Circuit کا آریئے۔ iii

کے کہتے ہیں؟ iv

اور DC load line کا آریئے۔ v

کے کہتے ہیں؟ vi

formula کا Input Resistance کے Small Signal CE Amplifier. vii

bandwidth پر کیا ہوتا ہے۔ viii

Oscillators. xi میں کہا Feedback استعمال ہے؟ (positive/negative)

.x Hartley Oscillator کا Circuit diagram اور یہ۔

حصہ - دوم

.2 Centre-tapped Full Wave Rectifier کے Circuit Diagram سے ساتھ تفصیل سے سمجھائیے۔

.3 Depletion Type MOSFET کو تفصیل سے سمجھائیے۔

.4 Thermal Runaway کے بارے میں سمجھائیے۔

.5 Collector to Base Bias Circuit کو آریے اور ان کے stability factor کو لکھئے۔

.6 Amplifiers کی درجہ بندی (Classification) لکھئے۔

.7 Amplification سے کیا مراد ہے؟ Transistor کا h-parameter circuit اور آریے۔

.8 Voltage Series و Current Series Feedback Amplifiers کے ساتھ سمجھائیے۔

حصہ - سوم

.9 BJT کا CE Configuration کے Input/Output Characteristics کو تفصیل سے سمجھائیے۔

.10 Self Bias Circuit کو سمجھائیے اور اس کے stability factor کو derive کریے۔

.11 Single Stage CE Amplifier کو تفصیل سے سمجھائیے اور Emitter Bypass Capacitor کی اہمیت بتائیے۔

Capacitors کی اہمیت بتائیے۔

.12 RC Phase Shift Oscillator کو تفصیل سے سمجھائیے۔

.13 Gain کیسے منڑ کرتا ہے تفصیل سے سمجھائیے۔ Amplifier , Negative Feedback
